

数字逻辑与处理器基础

多周期处理器

cvxbzn

2021 年 6 月 5 日

目录

1	数字通路设计	1
1.1	寄存器与多路选择器及其功能	1
1.2	示意图	2
2	控制信号分析与有限状态机实现	2
2.1	控制信号及具体功能	2
2.2	状态转移图	3
3	ALU 功能拓展	3
3.1	setsub 类型和机器码字段内容	3
3.2	ALU verilog 代码修改	3
3.3	仿真结果	4
4	汇编程序分析-1	4
4.1	计算寄存器值	4
4.2	仿真结果	5
5	汇编程序分析-2	5
5.1	程序功能以及代码注释	5
5.2	将汇编翻译成机器码并写出	6
5.3	\$a0,\$v0 值	6
5.4	观察、描述并解释寄存器如何变化	7
6	异常处理	7

1 数字通路设计

1.1 寄存器与多路选择器及其功能

- 寄存器
 - PC: 输入下一状态 PC, 输出当前 PC, 使能信号为 1 时在时钟上升沿写入。
 - 指令寄存器 (IR): 存放从存储器中取出的指令, IRWrite 为 1 时在时钟上升沿写入
 - 数据寄存器 (MDR): 输入存储器的输出 MemData。
 - 临时寄存器 A: 输入为寄存器堆中的 ReadData1
 - 临时寄存器 B: 输入为寄存器堆中的 ReadData2
 - ALU 寄存器 ALUOut: 存放 ALU 输出 ALUOut
- 多路选择器
 - IorD: Instruction or data, 选择读取存储器的数据为指令 (0) 或者数据 (1)。
 - RegDst: 选择写回寄存器堆中的寄存器位置, rt(00),rd(01) 或者 \$ra(10), 其中 \$ra 在执行 jal 指令时使用。
 - MemToReg: 选择写回寄存器堆的数据来源。ALUOut(00), 内存数据 (01), PC(10)。
 - ALUSrcA: 选择 ALU 操作数 1 的数据来源, PC(00), 临时寄存器 A(01), 以及在移位时用到的 Shamt(10)
 - ALUSrcB: 选择 ALU 操作数 2 的数据来源, 临时寄存器 B(00), 常数 4(01), 立即数 (10) 以及移位后的立即数 (11)
 - PCSource: 选择更新 PC 时 PC 的来源, PC+4(00), 分支指令计算结果 (01) 以及伪直接寻址 (10)

具体情况如下示意图所示, 代码见附件。

1.2 示意图


2 控制信号分析与有限状态机实现

2.1 控制信号及具体功能

- PCWrite: PC 寄存器的写使能信号; 0-不能写 PC; 1-允许写 PC
- PCWriteCond: 分支指令 PC 写使能信号, 0-无分支指令; 1-有分支指令
- IorD: 选择读取存储器的数据信号, 0-指令, 1-数据

- MemWrite: 内存的写使能信号; 0-不能写内存; 1-允许写内存
- MemRead: 内存的读使能信号; 0-不能读内存; 1-允许读内存
- IRWrite: 指令寄存器的写使能信号; 0-不能写; 1-允许写
- MemToReg: 写回寄存器堆数据来源选择信号; 00-ALUOut, 01-内存数据, 10-PC
- RegDst: 写回寄存器堆的寄存器位置选择信号, 00-rt, 01-rd 或者 10-\$ra
- RegWrite: 寄存器堆的写使能信号; 0-不能写; 1-允许写
- ExtOp: 符号扩展信号, 0-逻辑扩展; 1-算术扩展
- LuiOp: Lui 控制信号, 0-不左移 16 位; 1-左移 16 位
- ALUSrcA: ALU 操作数 1 数据来源选择信号; 00-PC; 01-临时寄存器 A; 10-Shamt
- ALUSrcB: ALU 操作数 2 数据来源选择信号; 00-临时寄存器 B; 01-常数 4; 10-立即数; 11-移位后的立即数
- ALUOp: ALU 控制信号; 000-ADD; 001-SUB; 100-AND; 101-SLT; 010-取决于 Funct
- PCSource: PC 更新来源选择信号; 00-PC+4; 01-分支指令计算结果; 10-伪直接寻址

2.2 状态转移图

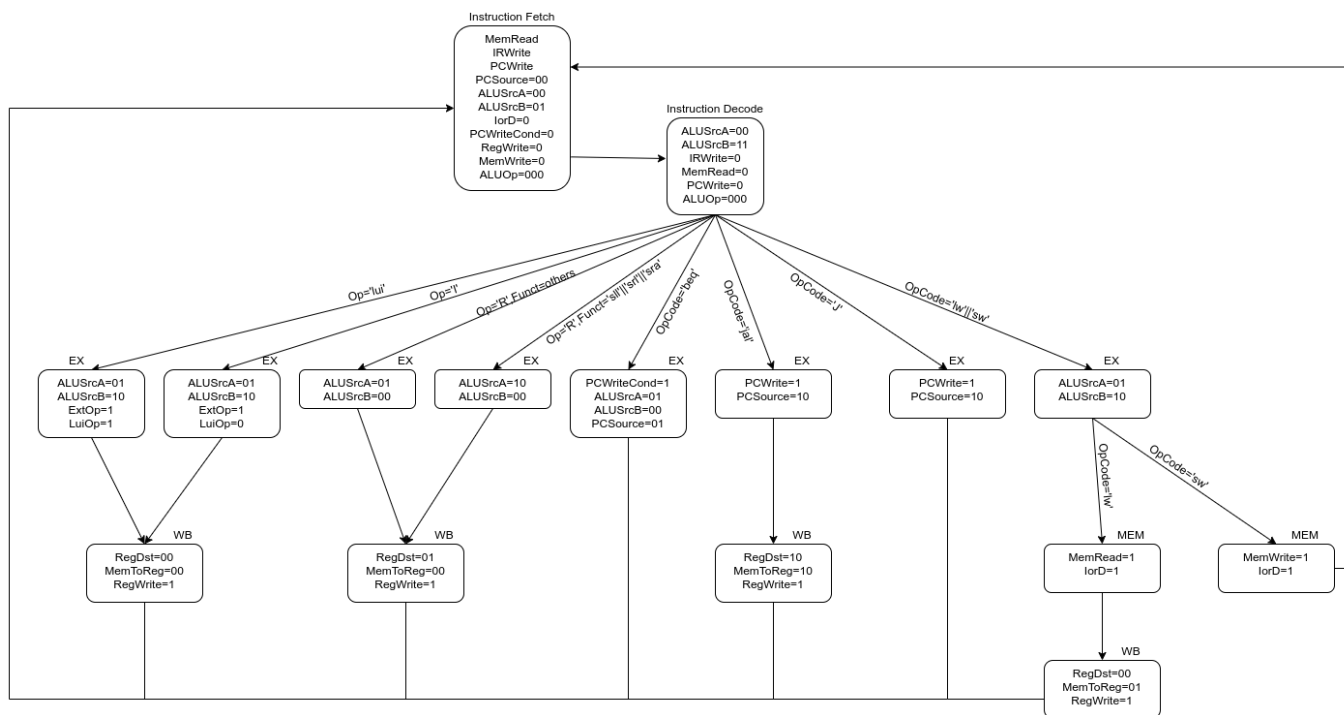

3 ALU 功能拓展

3.1 setsub 类型和机器码字段内容

setsub rd rs rt : {6'h0,rs[4:0],rt[4:0],rd[4:0],5'h0,6'h28}

3.2 ALU verilog 代码修改

对应 ALUConf 设置为 5'b00011, 设计执行程序为

```
lui $a0 0xABCD
addi $a0 $a0 0x1234
lui $a1 0xCDEF
addi $a1 $a1 0x3456
setsub $a2 $a0 $a1
Loop:
beq $zero $zero Loop
```

对应机器码为

```
{6'h0f,5'd0,5'd4,16'habcd}
{6'h08,5'd4,5'd4,16'h1234}
{6'h0f,5'd0,5'd5,16'hcdef}
{6'h08,5'd5,5'd5,16'h3456}
{6'h0,5'd4,5'd5,5'd6,5'h0,6'h28}
{6'h04,5'd0,5'd0,16'hffff}
```


具体代码见附件。

3.3 仿真结果

0xabcd1234 setsub 0xcdef5678

= 1010_1011_1100_1101_0001_0010_0011_0100 setsub 1100_1101_1110_1111_0011_0100_0101_0110
= 0010_0010_0000_0000_0000_0010_0010_0000 = 0x2200_0220

仿真结果如图

 

与预期一致。

4 汇编程序分析-1

4.1 计算寄存器值

```


addi $a0, $zero, 12123      # $a0 = 0x0000_2f5b
addiu $a1, $zero, -12345    # $a1 = 0xffff_cfc7
sll $a2, $a1, 16            # $a2 = 0xcfc7_0000
sra $a3, $a2, 16            # $a3 = 0xffff_cfc7
beq $a3, $a1, L1            # 跳转至L1
lui $a0, 22222              # 不执行

L1:
add $t0, $a2, $a0           # $t0 = 0xcfc7_2f5b
sra $t1, $t0, 8             # $t1 = 0xffcf_c72f
addi $t2, $zero, -12123     # $t2 = 0xffff_d0a5
slt $v0, $a0, $t2           # 有符号情况下 $a0 > $t2, $v0=1
sltu $v1, $a0, $t2          # 无符号情况下 $a0 < $t2, $v1=0

Loop:
j Loop

```

4.2 仿真结果

 

可见与计算结果一致。

5 汇编程序分析-2

5.1 程序功能以及代码注释

```

addi $a0, $zero, 5      # $a0 = 5
xor $v0, $zero, $zero   # $v0 = 0
jal sum                  # 跳转到sum
Loop:
beq $zero, $zero, Loop  # 程序结束
sum:
addi $sp, $sp, -8       # 入栈前栈指针-8
sw $ra, 4($sp)          # $ra 入栈
sw $a0, 0($sp)          # $a0 入栈
slti $t0, $a0, 1        # if $a0 < 1 $t0 = 1
beq $t0, $zero, L1      # if $a0 >= 1, goto L1
addi $sp, $sp, 8        # 出栈恢复栈指针
jr $ra                  # 回到上一个过程$ra存的位置
L1:
add $v0, $a0, $v0       # $v0 = $a0 + $v0
addi $a0, $a0, -1       # $a0 = $a0 - 1
jal sum                  # 迭代
lw $a0, 0($sp)
lw $ra, 4($sp)
addi $sp, $sp, 8        # 出栈恢复栈指针
add $v0, $a0, $v0       # 又加一次, $v0 = $a0 + $v0
jr $ra

```

可见每次循环相当于加了两次 \$a0，因此如果第一行的 5 是任意正整数 n，程序实现了 $2\sum_{i=1}^n i$ 的功能。此外由于 lw，\$a0 最终值仍为 n。

5.2 将汇编翻译成机器码并写出

```

{6'h08,5'd0,5'd4,16'd5}
{6'h0,5'd0,5'd0,5'd2,5'h0,6'h26}
{6'h03,26'd4}
{6'h04,5'd0,5'd0,16'hffff}
{6'h08,5'd29,5'd29,16'dfff8}
{6'h2b,5'd29,5'd31,16'd4}
{6'h2b,5'd29,5'd4,16'd0}

```

```


{6'h0a,5'd4,5'd8,16'd1}
{6'h04,5'd8,5'd0,16'd2}
{6'h08,5'd29,5'd29,16'd8}
{6'h0,5'd31,15'd0,6'h08}
{6'h0,5'd4,5'd2,5'd2,5'd0,6'h20}
{6'h08,5'd04,5'd04,16'hffff}
{6'h03,26'h4}
{6'h23,5'd29,5'd4,16'd0}
{6'h23,5'd29,5'd31,16'd4}
{6'h08,5'd29,5'd29,16'd8}
{6'h0,5'd4,5'd2,5'd2,5'd0,6'h20}
{6'h0,5'd31,15'd0,6'h08}

```

修改文件位于 InstAndDataMemory_1.v

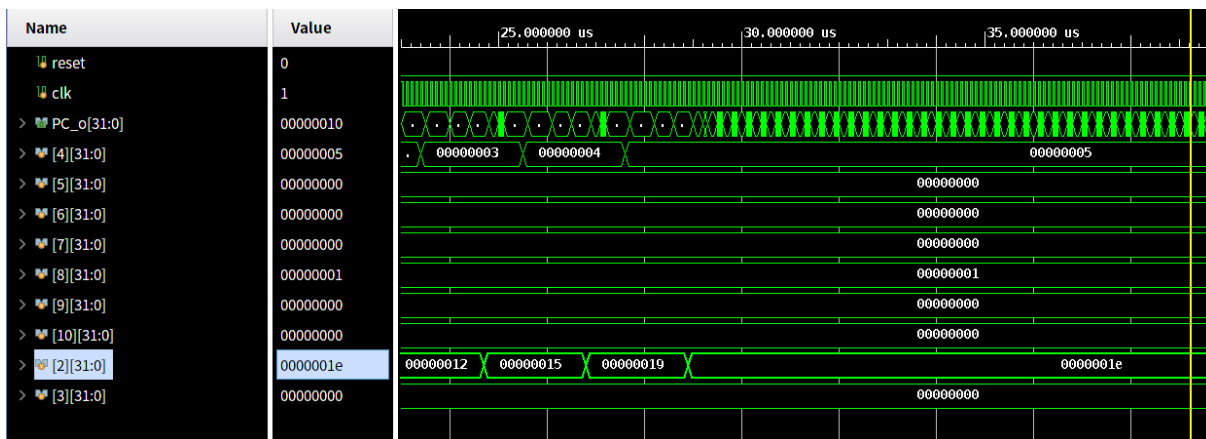
5.3 \$a0,\$v0 值

根据上述分析，\$v0 值为 30，即 0x1e，\$a0 值为 5，仿真结果如图



 5.4 观察、描述并解释寄存器如何变化

PC 在 sIF 状态结束时 +4，在 beq、j、jal、jr 的 EX 阶段结束时 PC 跳转到对应的地址，如下图所示。



\$a0 从 5 减小至 0 再增加至 0,

```
addi $a0, $a0, -1
```

使 \$a0 减小, 减至 0 后 lw 指令装载之前 \$a0 值。

\$v0 是 \$a0 累加,

$$v0 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$$

入栈时 \$sp 减 8, 当 \$a0 等于 0 时开始出栈, \$sp 加 8。

\$ra 在执行 jal 指令时改变, 第一次 jal 时 \$ra 为 0x0c, 之后为 0x38, 最后一次 lw 后 \$ra 为 0x0c。

6 异常处理