# 数字逻辑与处理器基础 多周期处理器

 $\operatorname{cvxbzn}$ 

## 2021年6月6日

## 目录

1	数据通路设计	2
	1 寄存器与多路选择器及其功能	. 2
	2 示意图	. 3
2	空制信号分析与有限状态机实现	3
	2.1 控制信号及具体功能	. 3
	2.2 状态转移图	. 4
3	ALU 功能拓展	4
	B.1 setsub 类型和机器码字段内容	. 4
	3.2 ALU verilog 代码修改	. 4
	3.3 仿真结果	. 5
4	[编程序分析-1	5
	1.1 计算寄存器值	. 5
	1.2 仿真结果	. 6
5	<b>[编程序分析-2</b> ]	6
	6.1 程序功能以及代码注释	. 6
	5.2 将汇编翻译成机器码并写出	. 7
	6.3 \$a0,\$v0 值	. 7
	5.4 观察、描述并解释寄存器如何变化	. 8
6	异常处理	8
	6.1 控制信号与功能	. 8
	6.2 指令格式与状态转移图	. 9
	3.2 位直	(

## 1 数据通路设计

#### 1.1 寄存器与多路选择器及其功能

#### • 寄存器


- PC: 输入下一状态 PC, 输出当前 PC, 使能信号为 1 时在时钟上升沿写入。
- 指令寄存器 (IR): 存放从存储器中取出的指令, IRWrite 为 1 时在时钟上升沿写入
- 数据寄存器 (MDR): 输入存储器的输出 MemData。
- 临时寄存器 A: 输入为寄存器堆中的 ReadData1
- 临时寄存器 B: 输入为寄存器堆中的 ReadData2
- ALU 寄存器 ALUOut: 存放 ALU 输出 ALUOut

#### • 多路选择器

- Mux1 控制信号 IorD(Instruction or data),选择读取存储器的数据为指令(0)或者数据(1)。
- Mux2 控制信号 RegDst: 选择写回寄存器堆中的寄存器位置, rt(00),rd(01) 或者 \$ra(10), 其中 \$ra
   在执行 jal 指令时使用。
- Mux3 控制信号 MemToReg: 选择写回寄存器堆的数据来源。ALUOut(00), 内存数据 (01), PC(10)。
- Mux4 控制信号 ALUSrcA: 选择 ALU 操作数 1 的数据来源, PC(00), 临时寄存器 A(01), 以及在 移位时用到的 Shamt(10)
- Mux5 控制信号 ALUSrcB: 选择 ALU 操作数 2 的数据来源,临时寄存器 B(00),常数 4(01),立
   即数 (10) 以及移位后的立即数 (11)
- Mux6 控制信号 PCSource: 选择更新 PC 时 PC 的来源, PC+4(00), 分支指令计算结果 (01) 以及 伪直接寻址 (10)

具体情况如下示意图所示、寄存器用红色标出、多路选择器用紫色标出、代码见附件。

#### 1.2 示意图

 


## 2 控制信号分析与有限状态机实现

#### 2.1 控制信号及具体功能

- PCWrite: PC 寄存器的写使能信号; 0-不能写 PC; 1-允许写 PC
- PCWriteCond: 分支指令 PC 写使能信号, 0-无分支指令; 1-有分支指令
- IorD: 选择读取存储器的数据信号, 0-指令, 1-数据
- MemWrite: 内存的写使能信号; 0-不能写内存; 1-允许写内存
- MemRead: 内存的读使能信号; 0-不能读内存; 1-允许读内存
- IRWrite: 指令寄存器的写使能信号; 0-不能写; 1-允许写
- MemToReg: 写回寄存器堆数据来源选择信号; 00-ALUOut, 01-内存数据, 10-PC
- RegDst: 写回寄存器堆的寄存器位置选择信号, 00-rt,01-rd 或者 10-\$ra
- RegWrite: 寄存器堆的写使能信号; 0-不能写; 1-允许写
- ExtOp: 符号扩展信号, 0-逻辑扩展; 1-算术扩展
- LuiOp: Lui 控制信号, 0-不左移 16 位; 1-左移 16 位
- ALUSrcA: ALU 操作数 1 数据来源选择信号; 00-PC; 01-临时寄存器 A; 10-Shamt

- ALUSrcB: ALU 操作数 2 数据来源选择信号; 00-临时寄存器 B; 01-常数 4; 10-立即数; 11-移位后的 立即数
- ALUOp: ALU 控制信号; 000-ADD; 001-SUB; 100-AND; 101-SLT; 010-取决于 Funct
- PCSource: PC 更新来源选择信号; 00-PC+4; 01-分支指令计算结果; 10-伪直接寻址

#### 2.2 状态转移图

 

### 3 ALU 功能拓展

#### 3.1 setsub 类型和机器码字段内容

setsub rd rs rt :  $\{6'h0,rs[4:0],rt[4:0],rd[4:0],5'h0,6'h28\}$ 

#### 3.2 ALU verilog 代码修改

对应 ALUConf 设置为 5'b00011,设计执行程序为

lui \$a0 0xABCD addi \$a0 \$a0 0x1234 lui \$a1 0xCDEF addi \$a1 \$a1 0x3456 setsub \$a2 \$a0 \$a1 Loop: beq \$zero \$zero Loop

#### 对应机器码为

```
{6'h0f,5'd0,5'd4,16'habcd}

{6'h08,5'd4,5'd4,16'h1234}

{6'h0f,5'd0,5'd5,16'hcdef}

{6'h08,5'd5,5'd5,16'h3456}

{6'h0,5'd4,5'd5,5'd6,5'h0,6'h28}

{6'h04,5'd0,5'd0,16'hffff}
```

程序写在 InstAndDataMemory\_setsub.v 中,需修改顶层文件对应模块名称。

#### 3.3 仿真结果

0xabcd1234 setsub 0xcdef5678

```
=1010\_1011\_1100\_1101\_0001\_0010\_0011\_0100 setsub 1100\_1101\_1110\_1111\_0011\_0100\_0101\_0110 =0010\_0010\_0000\_0000\_0000\_0010\_0010\_0000 = 0x2200\_0220 仿真结果如图
```



与预期一致。

### 4 汇编程序分析-1


#### 4.1 计算寄存器值

```
addi $a0, $zero, 12123
                      \# a0 = 0x0000_2f5b
addiu $a1, $zero, -12345
                         \# $a1 = 0xffff_cfc7
sll $a2, $a1, 16
                          \# a2 = 0xcfc7\_0000
sra $a3, $a2, 16
                          \# $a3 = 0xffff_cfc7
beq $a3, $a1, L1
                          # 跳转至L1
lui $a0, 22222
                           # 不执行
L1:
add $t0, $a2, $a0
                         \# $t0 = 0xcfc7 2f5b
sra $t1, $t0, 8
                          \# \$t1 = 0 xffcf_c72f
addi t2, zero, -12123 # t2 = 0xffff_d0a5
```

Loop:

j Loop

#### 4.2 仿真结果

 

可见与计算结果一致。

## 5 汇编程序分析-2

#### 5.1 程序功能以及代码注释

```
addi $a0, $zero, 5
                     \# \$a0 = 5
xor $v0, $zero, $zero # $v0 = 0
jal sum
                      # 跳转到sum
Loop:
beg $zero, $zero, Loop #程序结束
sum:
addi \$sp, \$sp, -8
                      # 入栈前栈指针-8
sw $ra, 4($sp)
                      # $ra 入栈
sw $a0, 0($sp)
                      # $a0 入栈
slti $t0, $a0, 1
                      \# \text{ if } \$a0 < 1 \$t0 = 1
beg $t0, $zero, L1
                      # if a0 >= 1, goto L1
                      # 出栈恢复栈指针
addi $sp, $sp, 8
jr $ra
                      # 回到上一个过程$ra存的位置
```

```
L1:
add $v0, $a0, $v0  # $v0 = $a0 + $v0
addi $a0, $a0, -1  # $a0 = $a0 - 1
jal sum  # 迭代
lw $a0, 0($sp)
lw $ra, 4($sp)
addi $sp, $sp, 8  # 出栈恢复栈指针
add $v0, $a0, $v0  # 又加一次, $v0 = $a0 + $v0
jr $ra
```

可见每次循环相当于加了两次 \$a0,因此如果第一行的 5 是任意正整数 n,程序实现了  $2\sum_{i=1}^{n}i$  的功能。此外由于 lw, \$a0 最终值仍为 n。


#### 5.2 将汇编翻译成机器码并写出

```
{6'h08,5'd0,5'd4,16'd5}
{6'h0,5'd0,5'd0,5'd2,5'h0,6'h26}
{6'h03,26'd4}
{6'h04,5'd0,5'd0,16'hffff}
{6'h08,5'd29,5'd29,16'dfff8}
{6'h2b,5'd29,5'd31,16'd4}
{6'h2b,5'd29,5'd4,16'd0}
{6'h0a,5'd4,5'd8,16'd1}
{6'h04,5'd8,5'd0,16'd2}
{6'h08,5'd29,5'd29,16'd8}
{6'h0,5'd31,15'd0,6'h08}
{6'h0,5'd4,5'd2,5'd2,5'd0,6'h20}
{6'h08,5'd04,5'd04,16'hffff}
{6'h03,26'h4}
{6'h23,5'd29,5'd4,16'd0}
{6'h23,5'd29,5'd31,16'd4}
{6'h08,5'd29,5'd29,16'd8}
{6'h0,5'd4,5'd2,5'd2,5'd0,6'h20}
{6'h0,5'd31,15'd0,6'h08}
```

程序写在 InstAndDataMemory\_1.v 中,需修改顶层文件对应模块名称。

 
#### 5.3 \$a0,\$v0 值

根据上述分析, \$v0 值为 30, 即 0x1e, \$a0 值为 5, 仿真结果如图


 
#### 5.4 观察、描述并解释寄存器如何变化

PC 在 sIF 状态结束时 +4, 在 beq、j、jal、jr 的 EX 阶段结束时 PC 跳转到对应的地址,如下图所示。



\$a0 从 5 减小至 0 再增加至 0,

addi \$a0, \$a0, -1

使 \$a0 减小, 减至 0 后 lw 指令装载之前 \$a0 值。 \$v0 是 \$a0 累加,

$$$v0 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$$

入栈时 \$sp 减 8, 当 \$a0 等于 0 时开始出栈, \$sp 加 8。

\$ra 在执行 jal 指令时改变, 第一次 jal 时 \$ra 为 0x0c, 之后为 0x38, 最后一次 lw 后 \$ra 为 0x0c。

## 6 异常处理

#### 6.1 控制信号与功能

• exp\_flag: 异常判断信号, 0-无异常, 1-异常

• exp\_write: 异常寄存器 (EPC,ErrorTarget) 写信号, 0-不能写, 1-允许写


• exp\_state: 异常 PC 跳转选择信号, 0-0x7c, 1-EPC

#### 6.2 指令格式与状态转移图

由于异常处理程序只涉及将 0xffff\_ffff 写回目标寄存器无额外功能,因此只需要分配新 OpCode 加以区分。指令格式

{6'h05,26'h0}

状态转移图为

 

#### 6.3 仿真

汇编程序为

lui \$a0 0x7fff addi \$a0 \$a0 0x1234 lui \$a1 0x7fff addi \$a1 \$a1 0x1234

```
add $a0 $a0 $a1
addi $a2 $0 5
addi $a2 $a2 4
Loop:
beq $zero $zero Loop
```

#### 对应机器码为

```
{6'h0f,5'd0,5'd4,16'h7fff}

{6'h08,5'd4,5'd4,16'h1234}

{6'h0f,5'd0,5'd5,16'h7fff}

{6'h08,5'd5,5'd5,16'h1234}


{6'h0,5'd4,5'd5,5'd4,5'h0,6'h20}

{6'h08,5'd0,5'd6,16'd5}

{6'h08,5'd6,5'd6,16'd4}

{6'h04,5'd0,5'd0,16'hffff}
```

 程序写在 InstAndDataMemory\_exp.v 中,需修改顶层文件对应模块名称。这段程序 \$a0 会溢出,最终值应为 ffff\_ffff,而 \$a2 继续执行,最终值应为 9。 仿真结果为



与预期一致。